

Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина: архитектура вычислительных систем

Отчет по лабораторной работе №2
ПЛИС-устройства и разработка на языке SystemVerilog

Выполнил: студент: гр. 053506
Слущкий Никита Сергеевич

Проверил: ст. преподаватель
Шиманский Валерий Владимирович

Минск 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Постановка задачи и результаты выполнения
3. Выводы
4. Литература

Введение

Цели данной работы:

- 1 Научиться использовать инструменты программируемых логических интегральных схем (ПЛИС/FPGA)
- 2 Разрабатывать и симулировать описание аппаратуры на SystemVerilog, а затем синтезировать его для ПЛИС

В ходе выполнения данной лабораторной работы будут получены навыки проектирования простых и нетривиальных логических схем, изучены основы разработки схем конечных автоматов, изучены основы и не только языка SystemVerilog, а также получены навыки работы в ПО Intel Quartus Prime и ModelSim.

Постановка задачи и результаты выполнения

Задание 1: Описание инструментов

Это задание призвано ознакомить с процессом и инструментами разработки. С инструментами ознакомился, необходимые результаты получил. Так как это необязательное и ознакомительное задание, его формулировка и результаты опускаются (но тем не менее задание было выполнено).

Задание 2: Разработка структурного описания конечных автоматов

Номер в журнале 21, Вариант 1

Задание для этой лабораторной работы заключается в разработке конечного автомата в SystemVerilog для контроля задних огней автомобиля 1965 г. Ford Thunderbird. На каждой стороне есть три огня, которые зажигаются последовательно, тем самым указывая направление поворота. На рис. 1 показаны задние огни автомобиля, а на рис. 2 показана последовательность мигания для левых огней (a) и правых огней (b).

 


Рисунок 1

 


Рисунок 2

КА должен иметь два входных контакта, левый и правый, которые запускают последовательность мигания в цикле после их включения. В любой момент времени включится только один из двух входов (левый или правый). КА должен иметь шесть выходных контактов, LA, LB, LC, RA, RB и RC. После запуска последовательности она должна продолжаться, даже если сигнал на входе сбросе. Когда последовательность завершится, она должна на цикл вернуться в состояние с выключенными огнями, прежде чем можно будет начать другую последовательность. Пример ожидаемого поведения см. в файле тестового вектора Thunderbird далее в этой лабораторной работе.

- Получить у преподавателя свой вариант включения поворотных сигналов. Составьте тестовые векторы.
- Составить диаграмму переходов состояний для вашего КА.
- Выбрать кодировку состояний
- Составить схему.
- Написать **структурный код SystemVerilog** для КА
- Смоделировать свой КА с помощью следующего самопроверяющегося тестового стенда и векторов. Изучить тестовый стенд и проследить, как он применяет входы и проверяет выходы

Выполнение:

В соответствии с вариантом задания №1 я построил автомат и прописал состояния в нём. Это представлено на рисунке ниже.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Вариант 1	Сигнал левого поворота			Сигнал правого поворота		
2	Этап	LC	LB	LA	RA	RB	RC
3	1	0	0	0	0	0	0
4	2	0	0	1	1	0	0
5	3	0	1	1	1	1	0
6	4	1	1	1	1	1	1
7	5	0	0	0	0	0	0

Рисунок 3

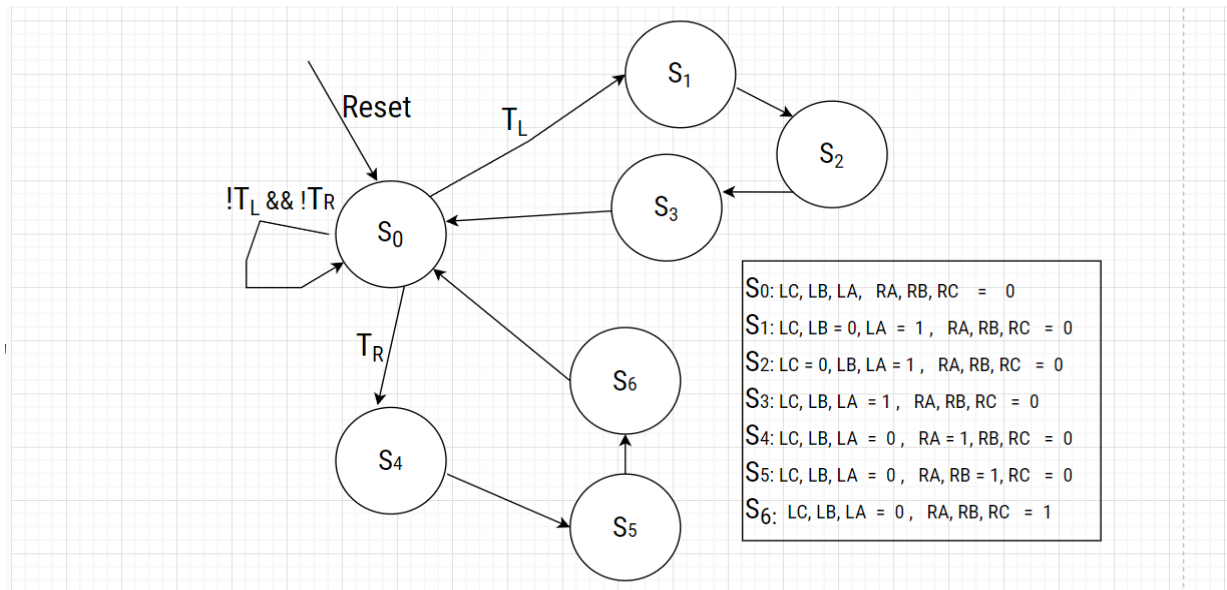


Рисунок 4

В соответствии с смоделированным на листе автоматом я написал модуль CarsLights на языке SystemVerilog:

```

1 module CarsLights(
2   input logic clk, input logic reset,
3   input logic L, input logic R,
4   output logic LA, output logic LB, output logic LC,
5   output logic RA, output logic RB, output logic RC
6 );
7   typedef enum logic [2:0] {S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6} statetype;
8   statetype state, nextstate;
9
10  // регистр состояния
11  always_ff @(posedge clk, posedge reset)
12    if (reset) state <= S0;
13    else state <= nextstate;
14
15  // логика следующего состояния
16  always_comb
17    case (state)
18      S0: if (L) nextstate = S1;
19          else if (R) nextstate = S4;
20          else nextstate = S0;
21      S1: nextstate = S2;
22      S2: nextstate = S3;
23      S3: nextstate = S0;
24      S4: nextstate = S5;
25      S5: nextstate = S6;
26      S6: nextstate = S0;
27      default: nextstate = S0;
28    endcase
29
30  // выходная логика
31  assign LA = (state == S3 | state == S2 | state == S1);
32  assign LB = (state == S2 | state == S3);
33  assign LC = (state == S3);
34
35  assign RA = (state == S4 | state == S5 | state == S6);
36  assign RB = (state == S5 | state == S6);
37  assign RC = (state == S6);
38
39 endmodule
40
41

```

Синтезированная в RTL Viewer программы Quartus схема имеет следующий вид:

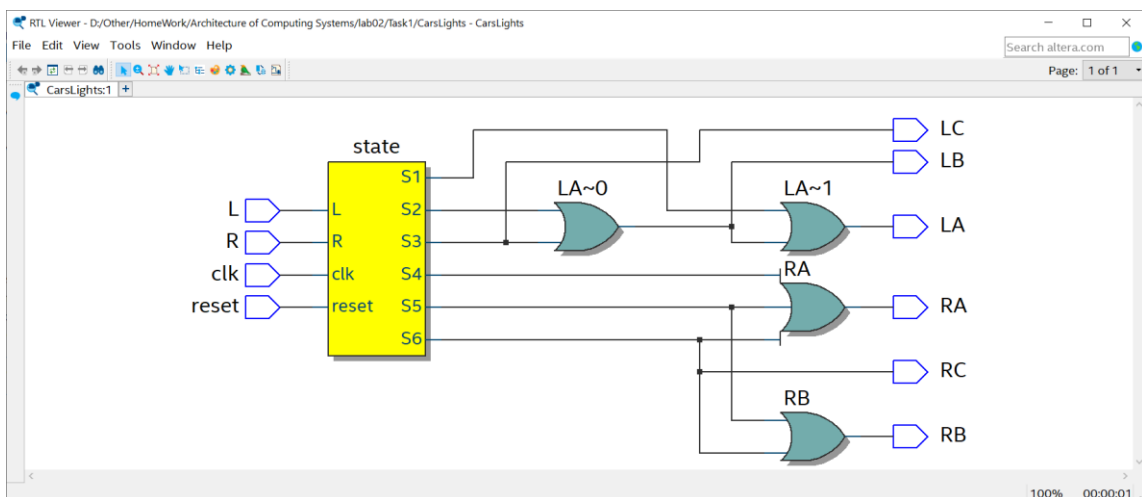


Рисунок 5

Соотношение сигналов и контактов на устройстве выполнено в соответствии с документацией от Intel. Оно представлено на скриншоте из окна Pin Planner программы Quartus:

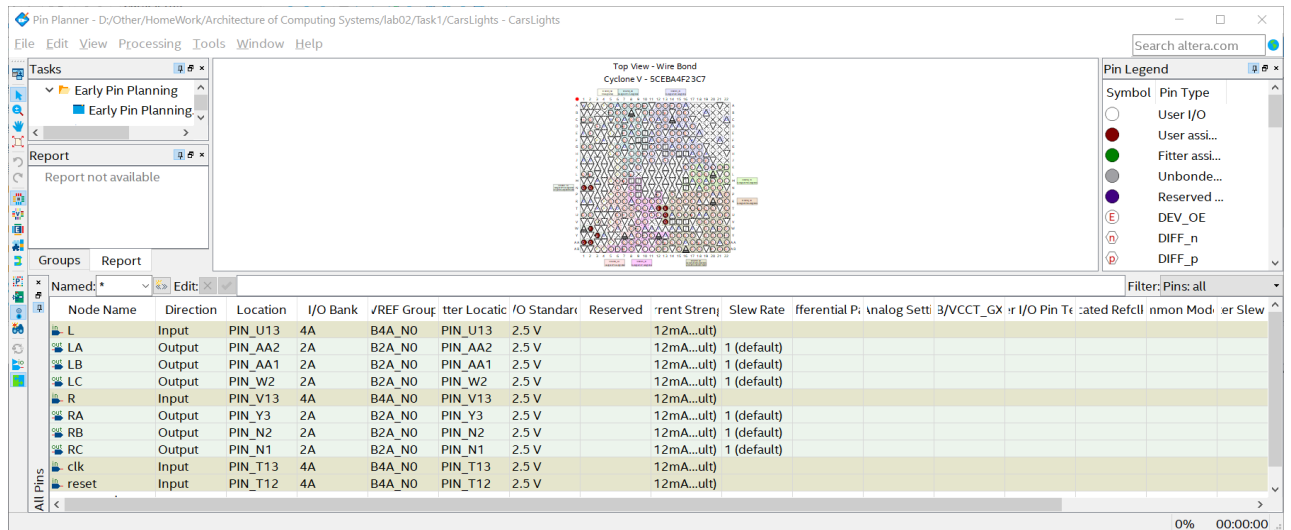


Рисунок 6

Далее я написал модуль testbench для синтеза и проверки в ModelSim.

Модуль имеет следующую реализацию:

```

1 module testbench();
2   logic clk, reset;
3   logic left, right, la, lb, lc, ra, rb, rc;
4   logic [5:0] expected;
5   logic [31:0] vectornum, errors;
6   logic [7:0] testvectors[10000:0];
7
8   // инстанцировать тестируемое устройство
9   CarsLights dut(clk, reset, left, right, la, lb, lc, ra, rb, rc);
10
11   // generate clock
12   always
13   begin
14     clk=1; #5; clk=0; #5;
15   end
16
17   // на старте теста, загрузите вектора и запустите сброс
18   initial
19   begin
20     $readmemb("thunderbird.tv", testvectors);
21     vectornum = 0; errors = 0; reset = 1; #22; reset = 0;
22   end
23
24   // применение тестовых векторов по нарастающему фронту тактового сигнала
25   always @(posedge clk)
26   begin
27     #1; {left, right, expected} = testvectors[vectornum];
28   end
29
30   // проверка результатов по спадающему фронту сигнала clk
31   always @(negedge clk)
32   begin
33     if (~reset) begin // skip during reset
34       if ({la, lb, lc, ra, rb, rc} != expected) begin // check result
35         $display("Error: inputs = %b", {left, right});
36         $display(" outputs = %b %b %b %b %b %b (%b expected)",
37           la, lb, lc, ra, rb, rc, expected);
38         errors = errors + 1;
39       end
40       vectornum = vectornum + 1;
41       if (testvectors[vectornum] == 8'bxx) begin
42         $display("%d tests completed with %d errors", vectornum, errors);
43         $stop;
44       end
45     end
46   end
47 endmodule

```

В программе ModelSim были синтезированы файлы и проведена работа с помощью тестового стенда testbench. Скриншоты с осциллограммой и выводом про успешное прохождение тестов представлены на скриншотах ниже.

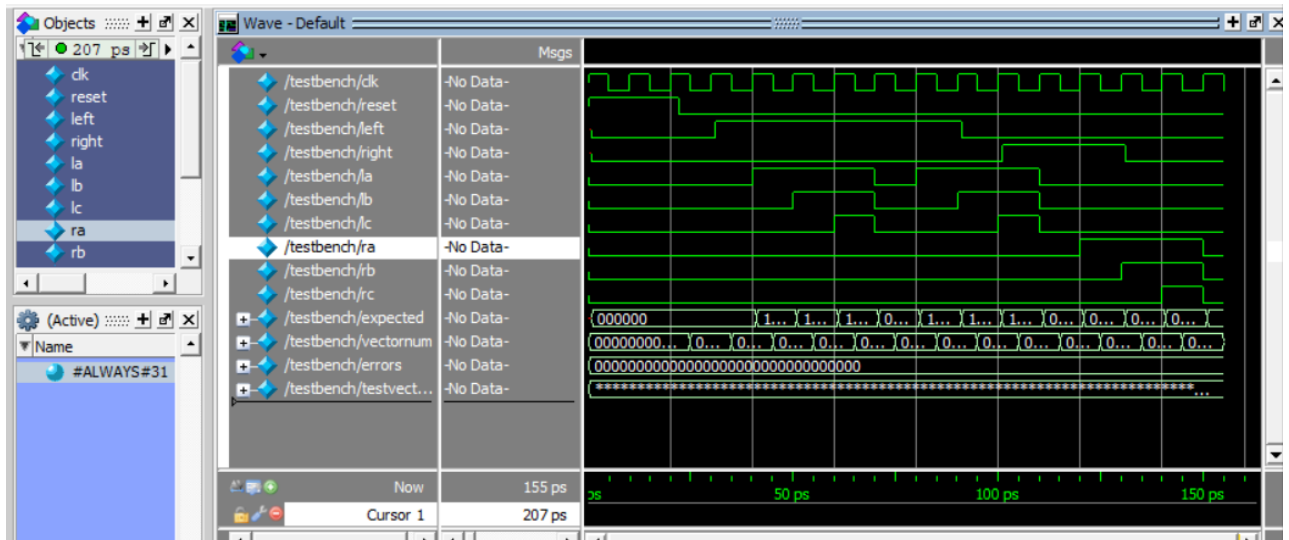


Рисунок 7

 


Рисунок 8

Делаю вывод, что модуль выполняет то, что от него ожидаю, что он соответствует спроектированному автомату. Благодаря RTL Viewer можно посмотреть, как реализовать модуль с использованием логических компонентов из изученной в первой лабораторной работы программы Logisim.

Задание 2 Разработка поведенческой модели конечных автоматов

Цель этого задания заключается в разработке конечного автомата, используя поведенческий SystemVerilog.

Приключенческая игра

Приключенческая игра-квест, которую вы будете разрабатывать, имеет семь комнат и один объект - меч. Игра начинается в локации "Пещера какофонии". Чтобы пройти игру, вы сначала должны последовать на восток через локацию "Извилистый туннель", а затем на юг к "Стремительной реке". После чего, на западе в локации "Тайник с мечом" вы должны найти "Вострый меч". Меч позволит вам безопасно пройти на восток от "Стремительной реки" через "Логово дракона" в локацию "Победный свод", и на этом моменте вы с победой завершите игру. Если же вы пойдете через "Логово дракона" без "Вострого меча", то будете повержены опасным драконом и будете брошены на "Тёмное кладбище", где игра завершится с поражением. Игра останется на кладбище или в победном своде до тех пор, пока вы не перезапустите её. Общая карта игры показана на следующем изображении.

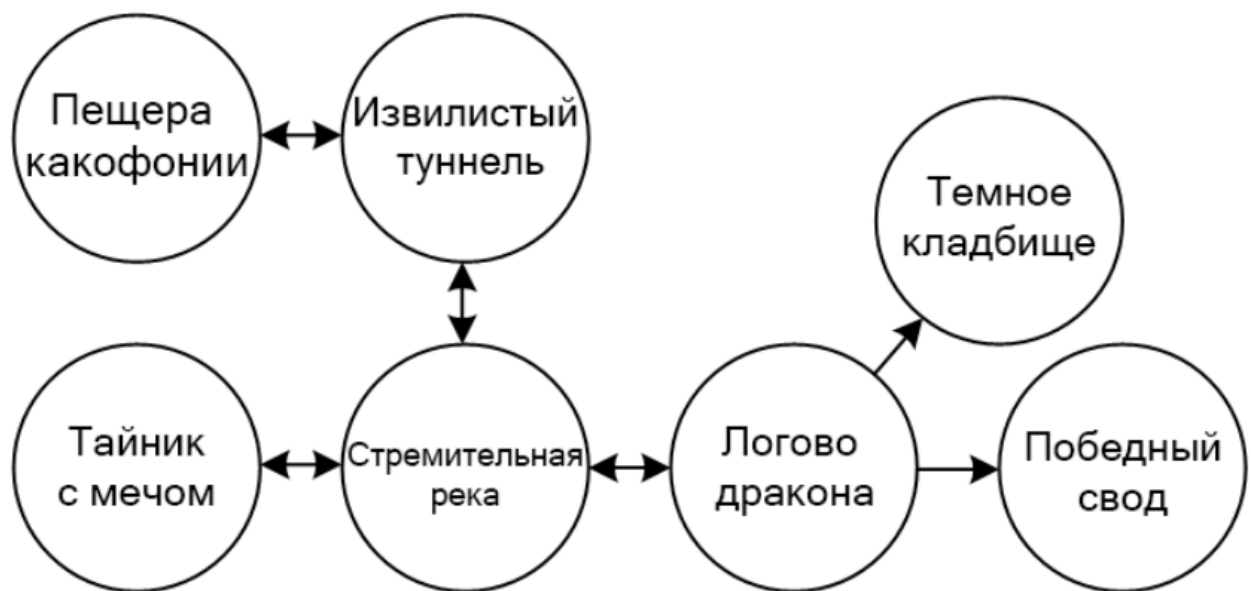


Рисунок 9

Код конечного автомата для движения:

```

module GameMove(
    input logic clk,
    input logic reset,
    input logic west, north, east, south,
    output logic [1:0] room_number;
);
    typedef enum logic [2:0] {S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6} statetype;
    statetype state, nextstate;

    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if (reset) state <= S0;
        else state <= nextstate;

    always_comb
        case (state)
            // cave
            S0: if (east) nextstate = S1;
                else nextstate = S0;

            // tunnel
            S1: if (west) nextstate = S1;
                else if (south) nextstate = S2;
                else nextstate = S1;

            // river
            S2: if (north) nextstate = S1;
                else if (east) nextstate = S2;
                else if (west) nextstate = S4;
                else nextstate = S1;

            // secret room
            S3: if (east) nextstate = S2;
                else nextstate = S3;

            // drogon
            S4: if (east) nextstate = S6;
                else if (north) nextstate = S5;
                else if (west) nextstate = S2;

            // trap
            S5: nextstate = S5;

            // final
            S6: nextstate = S6;

            default: nextstate = S0;
        endcase
endmodule
  
```

Тестовый код:

```
module testbench();
  logic clk, reset;
  logic W, N, S, E, y1, y2, y1_expected, y2_expected;
  logic [31:0] vectornum, errors;
  logic [5:0] testvectors[10000:0];
  // инстанцировать тестируемое устройство
  move dut(clk, reset, W, N, S, E, y1, y2);
  // generate clock
  always
  begin
    clk=1; #5; clk=0; #5;
  end
  // на старте теста, загрузите вектора и запустите сброс
  initial
  begin
    $readmemb("testWin.tv", testvectors);
    vectornum = 0; errors = 0; reset = 1; #22; reset = 0;
  end
  // применение тестовых векторов по нарастающему фронту тактового сигнала
  always @(posedge clk)
  begin
    #1; {W, N, S, E, y1_expected, y2_expected} =
      testvectors[vectornum];
  end
  always @(negedge clk)
  if (~reset) begin // skip during reset
    if (y1 !== y1_expected | y2 !== y2_expected)
    begin
      $display("Error: inputs = %b", {W, N, S, E});
      $display(" outputs = %b %b (%b %b expected)", y1, y2, y1_expected, y2_expected);
      errors = errors + 1;
    end
    else if((y1 === y1_expected & y2 === y2_expected)&(y1 === 1'b1 & y2 === 1'b0))
    begin
      $display("WIN");
    end
    else if((y1 === y1_expected & y2 === y2_expected)&(y1 === 1'b0 & y2 === 1'b1))
    begin
      $display("DIE");
    end
  end
  vectornum = vectornum + 1;
  if (testvectors[vectornum] === 6'bx) begin
    $display("%d tests completed with %d errors", vectornum, errors);
    //$display("OK");
    $stop;
  end
end
endmodule
```

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы №2 на практике были изучены основы работы с программным продуктом Quartus и ModelSim и применены существующие знания для разработки простых и не очень логических схем. Были спроектированы автоматы для решения поставленных задач, а также уже реализованы на языке описания архитектуры SystemVerilog в среде Intel Quartus. Тесты пройдены, схемы синтезированы, реализованные модули готовы к поставленным в условиях задачам. Работа к сдаче готова.

Литература

Харрис, Дэвид; Харрис, Сара «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. RISC-V»

Джон Хопкрофт, Раджив Мотвани, Джеффри Ульман «Введение в теорию автоматов, языков, вычислений»